

# CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

## AOC786201 - Fundamentos de Arquitetura e Organização de Computadores

### Lógica sequencial

### Flip-flop


# Combinacional X Sequencial

Combinacional




Apresentam as saídas, únicas e exclusivamente, dependentes das combinações das entradas.  
Circuitos combinacionais não possuem memória.

Entrada

 

**CIRCUITO  
COMBINACIONAL**

Saída

 

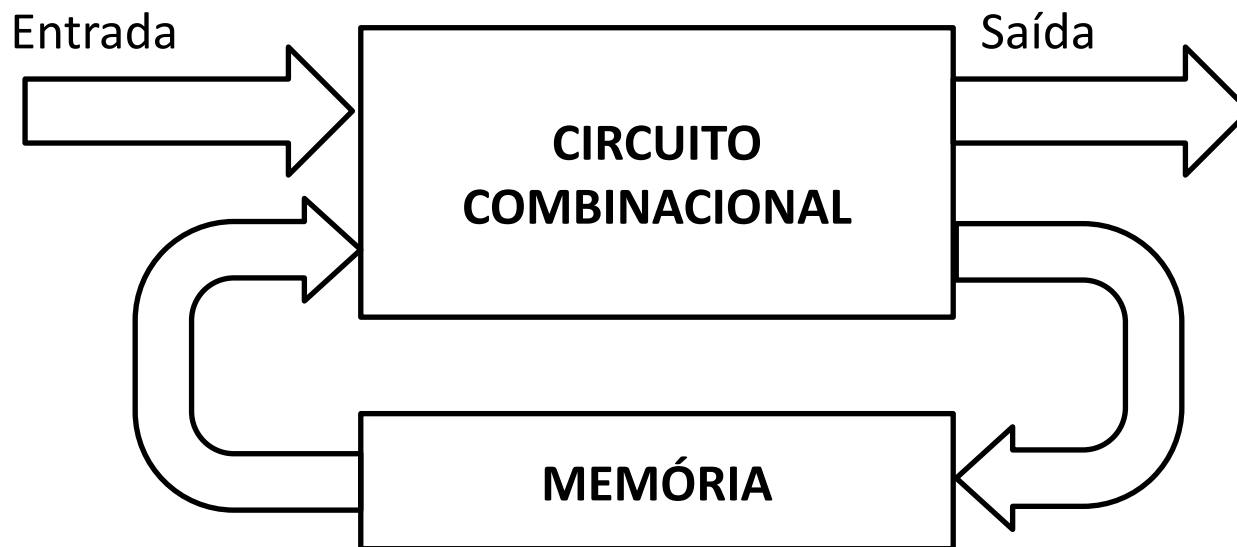
# Combinacional X Sequencial

Sequencial




Saída é uma combinação das entradas e de uma saída anterior, operaram geralmente sob o comando de uma sequência de pulsos denominadas **clock**.



# Circuitos sequenciais

- São construídos a partir de portas lógicas.
- Possuem SEMPRE apenas duas saídas opostas ( $Q$  e  $Q'$ ).
- O objetivo é forçar as saídas assumirem os seguintes níveis lógicos:
  - $Q = 1$  (gravar o bit 1)
  - $Q = 0$  (gravar o bit 0)
  - $Q = Q_a$  (mantém o estado anterior - armazena)
- As saídas são alteradas através das **entradas**:
  - Liga **SET** → grava a saída  $Q = 1$
  - Liga **RESET** → grava a saída  $Q = 0$
  - Desliga **SET** e **RESET** → mantém o bit
- Podem operar sem sinal de sincronismo ou com sinal de sincronismo (pelo nível ou pela borda).

# Circuitos sequenciais

 

## Estados de saída

$$\underline{Q = 1, \bar{Q} = 0:}$$

chamado estado ALTO ou 1;  
também chamado estado SET


$$\underline{Q = 0, \bar{Q} = 1:}$$

chamado estado BAIXO ou 0;  
também chamado estado  
CLEAR ou RESET


SET	RESET	Q	$\bar{Q}$
DESLIGA	DESLIGA	MANTEM	
DESLIGA	LIGA	0	1
LIGA	DESLIGA	1	0
LIGA	LIGA	PROIBIDO	

# Circuitos sequenciais sem sincronismo

## Latch com portas NOR - SR

 

S	R	Q	$\bar{Q}$	
0	0	Q	$\bar{Q}$	Mantém
0	1	0	1	RESET
1	0	1	0	SET
1	1	0	0	Proibido

 

Não tem como saber se o LATCH comercial é feito com NANDs ou com NORs.


**LATCHs** : são dispositivos biestáveis (possuem dois estados estáveis (0,1)).

# Diagrama de tempo

## Latch com portas NOR – SR

### Diagrama de tempo


Considerar Q inicialmente resetado

 


S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

O fato do circuito manter uma informação ao longo do tempo o caracteriza como um **dispositivo de memória**.

# Latch com portas NAND

 


S	R	Q	$\overline{Q}$	
0	0	1	1	→ Proibido
0	1	1	0	→ SET
1	0	0	1	→ RESET
1	1	Q	$\overline{Q}$	→ Mantém

 





# Circuitos sequenciais com sincronismo

## Latch com portas NOR - SR - *Enable*

 


E	S	R	Q	$\overline{Q}$	
0	x	x	Qa	$\overline{Qa}$	Mantem
1	0	0	Qa	$\overline{Qa}$	Mantem
1	0	1	0	1	RESET
1	1	0	1	0	SET
1	1	1	x	x	PROIBIDO

  

**Diagrama de  
tempos**


# Sinal de sincronismo

 1. Os sinais de sincronismo são normalmente chamados de **ENABLE** (nos Latches) e **CLOCK** (nos Flip-Flops).
1. Os circuitos sequenciais utilizam um sinal de sincronismo para determinar o momento em que suas saídas mudarão de estado.
2. O sinal de sincronismo é comum para todas as partes do circuito.
3. Normalmente, o sinal de sincronismo é uma onda quadrada.
4. Podem operar pelo **nível** ou pela **borda**.



# Sinal de sincronismo operando pelo nível

 1. É o sinal de **ENABLE** utilizado nos **LATCHs**.
2. Utiliza diretamente o **nível alto ou baixo** para determinar a mudança das saídas.




Nível baixo (0)



Nível alto (1)




# Sinal de sincronismo - operando pela borda

 1. É o sinal de **CLOCK** utilizado nos **FLIP-FLOPS**.
1. Utiliza apenas a borda de transição do clock para determinar a mudança das saídas. Podendo ser borda de SUBIDA ( $0 \rightarrow 1$ ) ou borda de DESCIDA ( $1 \rightarrow 0$ ).



# Características dos Flip-Flops

   
1. Suas **entradas de controle J e K** fazem o mesmo papel do SET e RESET respectivamente.  
 $J = \text{SET} \rightarrow Q = 1$   
 $K = \text{RESET} \rightarrow Q = 0$
1. O estado proibido foi substituído pelo estado **TOGGLE** (de inversão).
2. Sua entrada de sincronismo é chamada de CLOCK e opera pela borda.
3. O sinal de *sincronismo* é indicado por um pequeno triângulo na entrada do *clock*;



# Flip-Flop JK

O funcionamento do flip-flop JK é semelhante ao do RS. A diferença é que o flip-flop JK não possui a condição proibida. Na situação em que  $J = K = \text{ATIVO}$  a saída é complementada.

 **Exercício:** Obtenha a tabela verdade do Flip-Flop operando na borda de subida do clock.



J	K	CLK	Q	Q'	


**Exercício:** Obtenha a tabela verdade do Flip-Flop.



# Flip-Flop JK - Tabela Verdade

O funcionamento do flip-flop JK é semelhante ao do RS. A diferença é que o flip-flop JK não possui a condição proibida. Na situação em que  $J = K = \text{ATIVO}$  a saída é complementada.

 
**Exercício:** Obtenha a tabela verdade do Flip-Flop operando na borda de subida do clock.



J (set)	K (reset)	CLK	Q	Q'	função
X	X	0, 1 ou ↓	Qa	Qa'	Mantém
0	0	↑	Qa	Qa'	Mantém
0	1	↑	0	1	RESET
1	0	↑	1	0	SET
1	1	↑	Qa'	Qa	Troca (TOGGLE)




# Flip-Flop JK - Diagrama de tempo

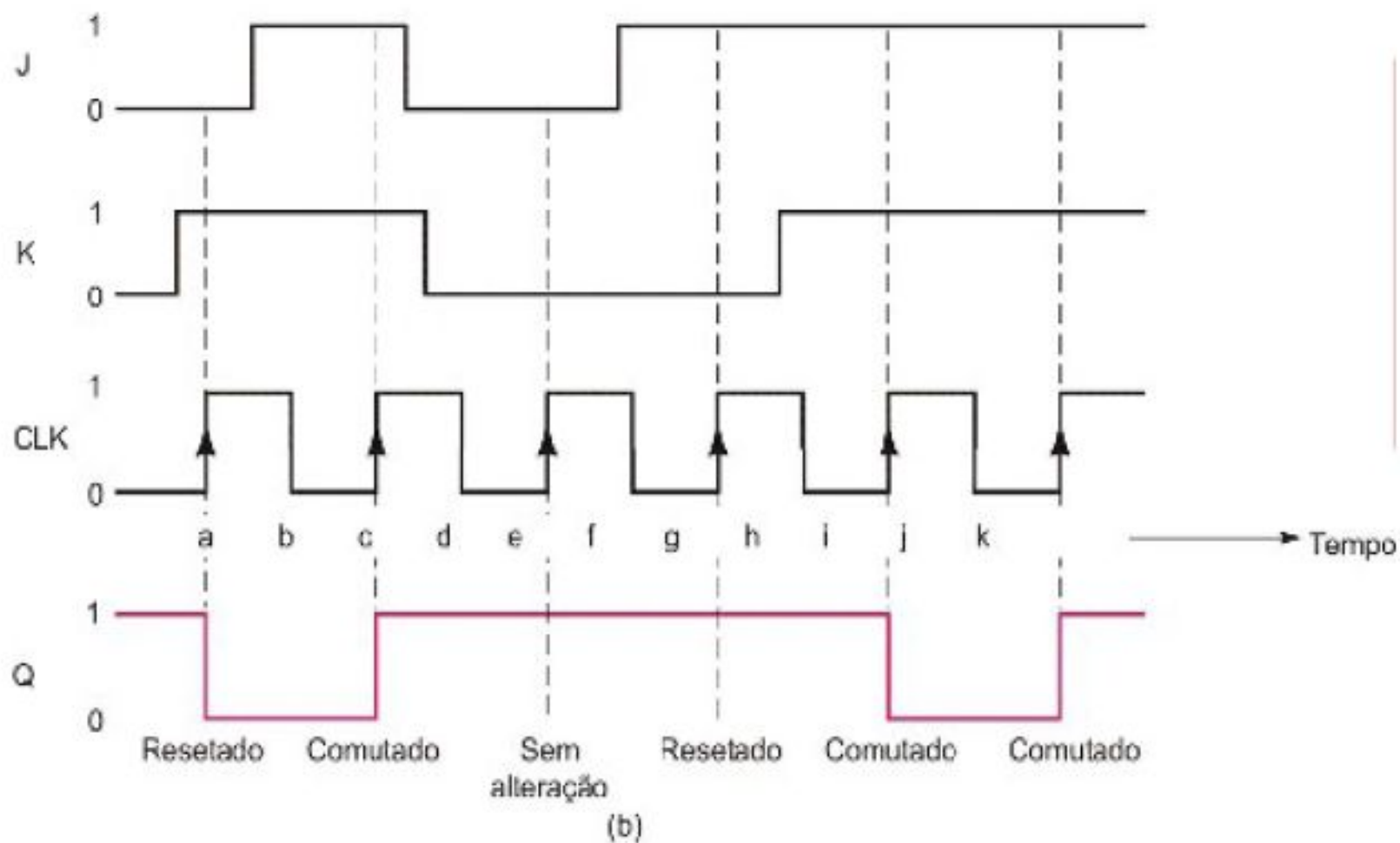
 
# Flip-Flop JK


Obter a tabela verdade do Flip-Flop abaixo sabendo que o clock é sensível a borda de descida.




J	K	CLK	Q	Q'	
X	X	0, 1 ou ↑	Qa	Qa'	Mantem
0	0	↓	Qa	Qa'	Mantem
0	1	↓	0	1	RESET
1	0	↓	1	0	SET
1	1	↓	Qa'	Qa	TOGGLE
 
# Exercícios Flip-Flop JK

Obtenha a tabela verdade e diagrama de tempo do Flip-Flop. Considere a saída Q inicialmente resetada.




J	K	Clk	Q	$\bar{Q}$

 

 
# Exercícios Flip-Flop JK

Obtenha a tabela verdade e diagrama de tempo do Flip-Flop. Considere as saídas inicialmente resetadas.




J	K	Clk	Q	Q'

 
 
# Flip-Flop T (“Toggle”)

É um flip-flop com uma única entrada, onde J e K são conectados em um único ponto denominado de entrada T, eliminando assim parte da tabela verdade onde as entradas J e K são diferentes.



J	K	Q
0	0	$Q_a$
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q_a'$



T	Q
0	$Q_a$
1	$Q_a'$

# Flip-Flop T (“*Toggle*”)

T



CLK



Q



Q'



# Flip-Flop T (“Toggle”)


Dizemos que quando  $T = 1$ , o flip-flop está em *Toggle Mode* (Modo de Comutação) onde a cada descida do *clock*, a saída apresenta um estado complementar ao anterior. Isso será muito utilizado no estudo de contadores assíncronos que serão estudados posteriormente.




 
# Flip-Flop D

É um flip-flop com uma única entrada, onde J e K são conectados através de um INVERSOR em um único ponto denominado de entrada D. Na presença do *clock*, o valor digital da entrada D é copiado para a saída e armazenado até a ocorrência do próximo *clock*.



J	K	Q
0	0	$Q_A$
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q_A$


D	Q
0	0
1	1

Clock sensível a borda de subida



# Flip-Flop D - Diagrama de tempo

**Clock sensível a borda de subida**

 


# Flip-Flop D

Utilizado para armazenar uma palavra binária nos chamados registradores de deslocamento.


Em breve estudaremos os registradores!




# Exercícios Flip-Flop T e D

 


		Q	$\bar{Q}$

 

# Exercícios Flip-Flop T e D

 

		Q	$\bar{Q}$

 

# Entradas assíncronas


- Todas as entradas dos flip-flops até agora vistos dependem do sinal de sincronismo (*clock*).
- Estas **entradas** são chamadas entradas **síncronas**.
- Em muitos flip-flops existem outras entradas que não dependem do sinal de sincronismo para atuarem, e por isso são chamadas de entradas **assíncronas**.
- Essas entradas são usadas para alterar a qualquer instante, o estado do flip-flop para “0” ou “1”.

# Entradas assíncronas

*Estas entradas são normalmente ativas pelo nível baixo.*

Tabela verdade das entradas assíncronas  
PRESET e CLEAR


PRE	CLR	Q	$\bar{Q}$
1	1	operação normal	
0	1	1	0
1	0	0	1
0	0	*	*

 




# Entradas assíncronas

PRE	CLR	J	K	Clk	Q	$\bar{Q}$
0	1	X	X	X	1	0
1	0	X	X	X	0	1
1	1	X	X	0	$Q_0$	$\bar{Q}_0$
1	1	0	0	$\uparrow$	$Q_0$	$\bar{Q}_0$
1	1	1	0	$\uparrow$	1	0
1	1	0	1	$\uparrow$	0	1
1	1	1	1	$\uparrow$	$\bar{Q}_0$	$Q_0$

 

# Exercício

 

					Q	Q

